

Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas Electrónicos



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

Práctica E4.1: Filtro FIR **Compensador del CIC**

Jose Luis, Rocabado Rocha

Gianmarco Leopoldo, Sangoi Da Roza

04/28/2022

ÍNDICE

ÍNDICE	2
ÍNDICE DE FIGURAS	3
Descripción del módulo	4
Interfaz	6
Recursos Hardware	8
Frecuencia Máxima.....	11
Camino Critico	11
Verificación.....	12
Simulaciones con MATLAB y SIMULINK	12
Testbenchs	14
Resolución problemas encontrados	18

ÍNDICE DE FIGURAS

<i>Ilustración 1. Respuesta en frecuencia del filtro CIC de tres etapas implementado en la práctica anterior.</i>	<i>4</i>
<i>Ilustración 2. Respuesta en frecuencia del filtro compensador de 17 coeficientes.....</i>	<i>5</i>
<i>Ilustración 3. Recursos del filtro compensador (TOP)</i>	<i>8</i>
<i>Ilustración 4. Recursos del módulo de control</i>	<i>9</i>
<i>Ilustración 5. Recursos del módulo de memoria ROM</i>	<i>9</i>
<i>Ilustración 6. Recursos del módulo de celda básica (multiplicador + acumulador)</i>	<i>10</i>
<i>Ilustración 7. Recursos del módulo de desplazamiento y multiplexor.</i>	<i>10</i>
<i>Ilustración 8. Frecuencia máxima de operación del sistema (Fmax).</i>	<i>11</i>
<i>Ilustración 9. Camino crítico del sistema generado por el Technology Map Viewer.</i>	<i>11</i>
<i>Ilustración 10. Zoom de la simulación de Simulink que compara el modelo ideal con el modelo cuantificado con precisión completa.....</i>	<i>12</i>
<i>Ilustración 11. Arriba: Plot de los coeficientes del filtro cuantificados. Abajo: Resultado de la respuesta ante el impulso en</i>	<i>12</i>
<i>Ilustración 12. Resultados de la señal filtrada para una señal senoidal de frecuencia 1kHz, 10kHz y 15 kHz.</i>	<i>13</i>
<i>Ilustración 13. Verificación de la memoria ROM.</i>	<i>14</i>
<i>Ilustración 14. Verificación del módulo de control</i>	<i>15</i>
<i>Ilustración 15. Verificación del multiplicador + acumulador</i>	<i>15</i>
<i>Ilustración 16. Verificación del registro de desplazamiento y el multiplexor de salida</i>	<i>16</i>
<i>Ilustración 17. Verificación de nuestro filtro compensador (entrada: sinusoidal 10KHz).....</i>	<i>17</i>
<i>Ilustración 18. Respuesta al impulso de nuestro filtro (TOP).....</i>	<i>17</i>

Descripción del módulo

Cuando implementamos un filtro CIC interpolador, como el realizado en la práctica 3 para nuestro sistema de modulador AM/FM normalmente queremos un paso de banda plano y estrecho en la región de transición, estas son cualidades deseadas que sin embargo no son propias de un filtro CIC debido a la caída prolongada en la banda de paso, es por esto por lo que se implementa un filtro compensador que en conjunto con el filtro CIC nos permita obtener una banda de paso con ganancia constante.

Si observamos la respuesta en frecuencia del filtro CIC y del filtro compensador (figura 1 y figura 2 respectivamente) podemos comprobar que obtenemos el efecto deseado.

 


Ilustración 1. Respuesta en frecuencia del filtro CIC de tres etapas implementado en la práctica anterior.

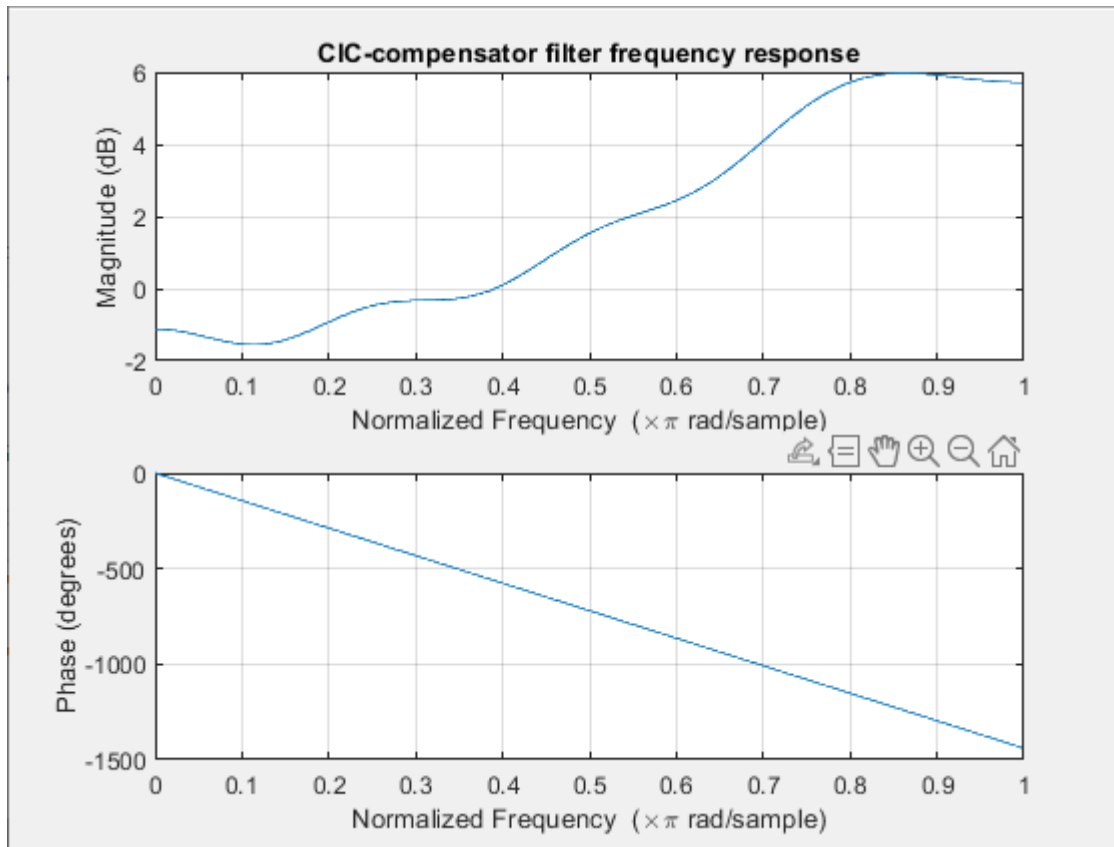


Ilustración 2. Respuesta en frecuencia del filtro compensador de 17 coeficientes.

Es necesario remarcar que Matlab tiene una normalización [0,1] donde 0.5 correspondería con la mitad de la frecuencia de muestreo. Por otro lado, se ha de tener en cuenta que el filtro CIC introduce un *upsampling* cambiando la frecuencia de muestreo. Por esta razón, si analizamos las dos respuestas en frecuencia respecto a frecuencias analógicas podremos comprobar como el filtro compensador afectará únicamente a la banda pasante del filtro CIC permitiéndonos obtener el resultado deseado.

En esta práctica se realizará un módulo de filtro FIR secuencial compensador para el filtro CIC realizado con anterioridad. La frecuencia de muestreo de los datos de entrada será de 50kHz, mientras que la frecuencia de reloj del filtro será de 100MHz.

El filtro se constituirá de 4 bloques:

- 1) Un registro de desplazamiento y multiplexor para la salida (REG_MUX).
- 2) Un multiplicador más acumulador (celda básica en filtros secuenciales) (MULT_ACC).
- 3) Una ROM (ROM).
- 4) Una máquina de estados para direccionar la memoria ROM, la celda del multiplicador acumulador y el registro de salida (CONTROL).

Interfaz

- Módulo SEC_FILTER (top):

PARÁMETROS			
Nombre	Descripción		
Win	Cuantificación de la entrada y salida		
Wc	Cuantificación de los coeficientes		
Num_coef	Número de coeficientes		
INTERFAZ			
Nombre	Tipo	Formato	Descripción
clk	in	bit	Entrada de reloj
rst	in	bit	Reset síncrono
val_in	in	bit	Entrada de validación de datos
din	in	S[Win, Win-1]	Entrada de datos filtro CIC
dout	out	S[Win, Win+2]	Salida de datos.
val_out	out	bit	Salida de la señal de validación

- Módulo CONTROL:

PARÁMETROS			
Nombre	Descripción		
Num_coef	Número de coeficientes		
INTERFAZ			
Nombre	Tipo	Formato	Descripción
clk	in	bit	Entrada de reloj
rst	in	bit	Reset síncrono
val_in	in	bit	Entrada de validación de datos
addr	out	U[log2(Num_coef), log2(Num_coef)-1]	Salida de direccionamiento
rst_Acc	out	bit	Reset del acumulador
ce_Acc	out	bit	Salida de la señal de habilitación del acumulador
val_out	out	bit	Salida de la señal de validación

- Módulo REG_MUX (top):

PARÁMETROS	
Nombre	Descripción
Win	Cuantificación de la entrada y salida

Num_coef	Número de coeficientes		
INTERFAZ			
Nombre	Tipo	Formato	Descripción
clk	in	bit	Entrada de reloj
ce	in	bit	Entrada de habilitación de datos
sel	in	U[log2(Num_coef), log2(Num_coef)-1]	Selector del mux
din	in	S[Win, Win-1]	Entrada
dout	out	S[Win, Win-1]	Salida

- Módulo MULT_ACC:

PARÁMETROS			
Nombre	Descripción		
Win	Cuantificación de la entrada y salida		
Wc	Cuantificación de los coeficientes		
INTERFAZ			
Nombre	Tipo	Formato	Descripción
clk	in	bit	Entrada de reloj
rst	in	bit	Reset síncrono del acumulador
ce	in	bit	Habilitador del acumulador
din	in	S[Win, Win-1]	Entrada del acumulador
coef	in	S[Wc, Wc-1]	Coeficiente del acumulador
dout	out	S[Win+Wc, Win+Wc-1]	Salida Win+Wc

- Módulo ROM:

PARÁMETROS			
Nombre	Descripción		
Wc	Cuantificación de los coeficientes		
Num_coef	Número de coeficientes		
INTERFAZ			
Nombre	Tipo	Formato	Descripción
clk	in	bit	Entrada de reloj
addr	in	U[log2(Num_coef), log2(Num_coef)-1]	Direccionamiento de la memoria
data	out	S[Wc, Wc-1]	Entrada de validación de datos

Recursos Hardware

- Recursos de nuestro sistema SEC_FILTER:

	Resource	Usage
1	▼ Total logic elements	478 / 114,480 (< 1 %)
1	-- Combinational with no register	126
2	-- Register only	155
3	-- Combinational with a register	197
2		
3	▼ Logic element usage by number of LUT inputs	
1	-- 4 input functions	181
2	-- 3 input functions	86
3	-- <=2 input functions	56
4	-- Register only	155
4		
5	▼ Logic elements by mode	
1	-- normal mode	286
2	-- arithmetic mode	37
6		
7	▼ Total registers*	352 / 117,053 (< 1 %)
1	-- Dedicated logic registers	352 / 114,480 (< 1 %)
2	-- I/O registers	0 / 2,573 (0 %)
8		
9	Total LABs: partially or completely used	34 / 7,155 (< 1 %)
10	Virtual pins	0
11	▼ I/O pins	39 / 529 (7 %)
1	-- Clock pins	1 / 7 (14 %)
2	-- Dedicated input pins	0 / 9 (0 %)
12		
13	M9Ks	0 / 432 (0 %)
14	Total block memory bits	0 / 3,981,312 (0 %)
15	Total block memory implementation bits	0 / 3,981,312 (0 %)
16	Embedded Multiplier 9-bit elements	2 / 532 (< 1 %)
17	PLLs	0 / 4 (0 %)
18	▼ Global signals	2

Ilustración 3. Recursos del filtro compensador (TOP)

Para la estimar los recursos se tiene en cuenta los bits utilizados en cada modulo del sistema y sus registros:

- En el modulo de control la estimación es de 10 LEs debido a las 4 salidas y el registro de de estado de señal.
- La memoria ROM es de 18bits por lo que se estiman 18 Les.
- El registro de desplazamiento se tienen 16 bits de entrada registrados 17 veces = 272 Les.
- En el módulo de multiplicación y acumulador la entrada es de 16 bits y 4 salidas de 34 bits = 152 LEs
- Modulo SEC_FILTER 16 bits de entrada y 34 de salida truncado = 65 LEs.

- Recursos del módulo de CONTROL:

	Resource	Usage
1	▼ Total logic elements	14 / 114,480 (< 1 %)
1	-- Combinational with no register	3
2	-- Register only	3
3	-- Combinational with a register	8
2		
3	▼ Logic element usage by number of LUT inputs	
1	-- 4 input functions	4
2	-- 3 input functions	1
3	-- <=2 input functions	6
4	-- Register only	3
4		
5	▼ Logic elements by mode	
1	-- normal mode	7
2	-- arithmetic mode	4
6		
7	▼ Total registers*	11 / 117,053 (< 1 %)
1	-- Dedicated logic registers	11 / 114,480 (< 1 %)
2	-- I/O registers	0 / 2,573 (0 %)
8		
9	Total LABs: partially or completely used	1 / 7,155 (< 1 %)
10	Virtual pins	0
11	> I/O pins	12 / 529 (2 %)
12		
13	M9Ks	0 / 432 (0 %)

Ilustración 4. Recursos del módulo de control

- Recursos del módulo ROM:

	Resource	Usage
1	▼ Total logic elements	23 / 114,480 (< 1 %)
1	-- Combinational with no register	5
2	-- Register only	3
3	-- Combinational with a register	15
2		
3	▼ Logic element usage by number of LUT inputs	
1	-- 4 input functions	17
2	-- 3 input functions	2
3	-- <=2 input functions	1
4	-- Register only	3
4		
5	▼ Logic elements by mode	
1	-- normal mode	20
2	-- arithmetic mode	0
6		
7	▼ Total registers*	18 / 117,053 (< 1 %)
1	-- Dedicated logic registers	18 / 114,480 (< 1 %)
2	-- I/O registers	0 / 2,573 (0 %)
8		
9	Total LABs: partially or completely used	3 / 7,155 (< 1 %)
10	Virtual pins	0
11	▼ I/O pins	24 / 529 (5 %)
1	-- Clock pins	1 / 7 (14 %)
2	-- Dedicated input pins	0 / 9 (0 %)
12		
13	M9Ks	0 / 432 (0 %)

Ilustración 5. Recursos del módulo de memoria ROM

Este modulo se implementó con lógica por lo que está bien que nos salga como recursos 0 memorias M9K.

- Recursos del módulo MULT_ACC:

	Resource	Usage
1	▼ Total logic elements	103 / 114,480 (< 1 %)
1	-- Combinational with no register	69
2	-- Register only	0
3	-- Combinational with a register	34
2		
3	▼ Logic element usage by number of LUT inputs	
1	-- 4 input functions	0
2	-- 3 input functions	67
3	-- <=2 input functions	36
4	-- Register only	0
4		
5	▼ Logic elements by mode	
1	-- normal mode	70
2	-- arithmetic mode	33
6		
7	▼ Total registers*	34 / 117,053 (< 1 %)
1	-- Dedicated logic registers	34 / 114,480 (< 1 %)
2	-- I/O registers	0 / 2,573 (0 %)
8		
9	Total LABs: partially or completely used	10 / 7,155 (< 1 %)
10	Virtual pins	0
11	▼ I/O pins	71 / 529 (13 %)
1	-- Clock pins	3 / 7 (43 %)
2	-- Dedicated input pins	0 / 9 (0 %)
12		
13	M9Ks	0 / 432 (0 %)

Ilustración 6. Recursos del módulo de celda básica (multiplicador + acumulador)

- Recursos del módulo REG_MUX:

	Resource	Usage
1	▼ Total logic elements	320 / 114,480 (< 1 %)
1	-- Combinational with no register	32
2	-- Register only	160
3	-- Combinational with a register	128
2		
3	▼ Logic element usage by number of LUT inputs	
1	-- 4 input functions	160
2	-- 3 input functions	0
3	-- <=2 input functions	0
4	-- Register only	160
4		
5	▼ Logic elements by mode	
1	-- normal mode	160
2	-- arithmetic mode	0
6		
7	▼ Total registers*	288 / 117,053 (< 1 %)
1	-- Dedicated logic registers	288 / 114,480 (< 1 %)
2	-- I/O registers	0 / 2,573 (0 %)
8		
9	Total LABs: partially or completely used	20 / 7,155 (< 1 %)
10	Virtual pins	0
11	▼ I/O pins	39 / 529 (7 %)
1	-- Clock pins	1 / 7 (14 %)
2	-- Dedicated input pins	0 / 9 (0 %)
12		
13	M9Ks	0 / 432 (0 %)

Ilustración 7. Recursos del módulo de desplazamiento y multiplexor.

Frecuencia Máxima

La placa utilizada en el laboratorio de prácticas consiste en una Cyclone IV DE-115 cuya frecuencia máxima es de 250MHz.

Slow 1200mV 85C Model				
	Fmax	Restricted Fmax	Clock Name	Note
1	163.19 MHz	163.19 MHz	clk	

Ilustración 8. Frecuencia máxima de operación del sistema (Fmax).

Mediante la herramienta *TimeQuest Timing Analyzer*, podremos calcular la frecuencia máxima a la que trabajará el modelo diseñado. Utilizando el *wrapper* (instanciación con registros en las entradas y salidas) creado, hemos sido capaces de obtener una frecuencia máxima de trabajo de ~163.19 MHz tal y como se observa en la siguiente figura.

Camino Critico

El camino critico es aquel en que la señal tarda más desde su ingreso hasta su destino. Mediante el *Technology Map Viewer* podremos encontrar en que parte del circuito se encuentra.

 


Ilustración 9. Camino crítico del sistema generado por el Technology Map Viewer.

El camino critico de nuestro módulo SEC_FILTER se encuentra en la etapa de los registros de desplazamientos y multiplexores.

Verificación

Simulaciones con MATLAB y SIMULINK

Para el desarrollo y verificación del filtro, lo primero que se hizo fue entender las señales de entrada y salida de nuestro sistema. Esto se realizó simulando con un fichero en *MATLAB* y *Simulink* las entradas y salidas que debería tener nuestro filtro. Desde comparar el modelo ideal con el modelo cuantificado con precisión completa, a obtener la respuesta ante el impulso y realizar un barrido en frecuencia.

 


Ilustración 10. Zoom de la simulación de Simulink que compara el modelo ideal con el modelo cuantificado con precisión completa.

Cuando comparamos ambos modelos (ilustración 10), se puede observar que se obtiene un error prácticamente negligible debido a la cuantificación. En cuanto a la respuesta al impulso, se espera obtener por definición los coeficientes del filtro tal y como se observa en la siguiente figura.

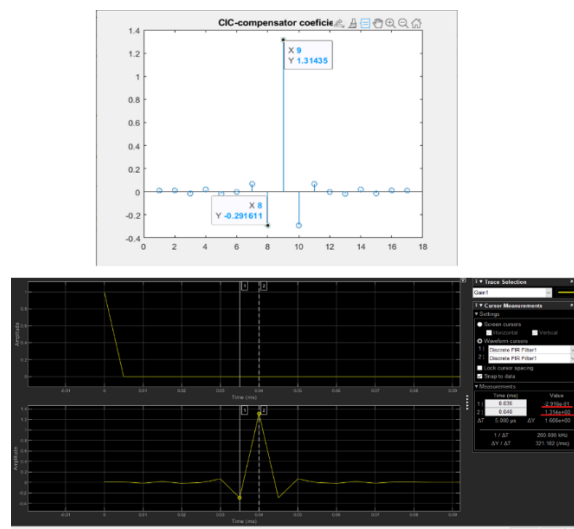


Ilustración 11. Arriba: Plot de los coeficientes del filtro cuantificados. Abajo: Resultado de la respuesta ante el impulso en

Por último, al observar la salida ante una señal senoidal de 1V de amplitud y diferentes frecuencias se pretende comprobar cómo, para frecuencias mayores de señal, realmente se amplifican para compensar el filtro CIC permitiéndonos obtener una banda pasante con una ganancia constante (figura 5).

 


Ilustración 12. Resultados de la señal filtrada para una señal senoidal de frecuencia 1kHz, 10kHz y 15 kHz.

Testbenchs

Para la verificación de los módulos se generaron los *TestBench* correspondientes que de forma sencilla nos permiten validar la ejecución correcta de las operaciones. Desde el fichero en MATLAB elaborado podemos realizar las simulaciones con distintas frecuencias y ondas (sinusoidal, Chirp e Impulse). Principalmente para nuestras simulaciones empleamos una onda sinusoidal que iremos variando en frecuencias de 1KHz, 10KHz y 15KHz para ver el comportamiento de nuestro filtro al aumentar la frecuencia de señal.

- Testbench módulo de la memoria ROM:

Se comprobó que el direccionamiento de los coeficientes en nuestra memoria estaba bien realizado.

 


Ilustración 13. Verificación de la memoria ROM.

- Testbench módulo de Control:

En este módulo se comprobó el funcionamiento de nuestra máquina de estados.

 


Ilustración 14. Verificación del módulo de control

- Testbench módulo de multiplicador más acumulador:

Esta es la celda básica de un filtro secuencial. Se verifico la respuesta de este módulo simulando las dos señales de control que se le inyectan. Una es la señal para realizar el reset del acumulador y la otra es para habilitar el acumulador y este aumente al recibir una muestra.

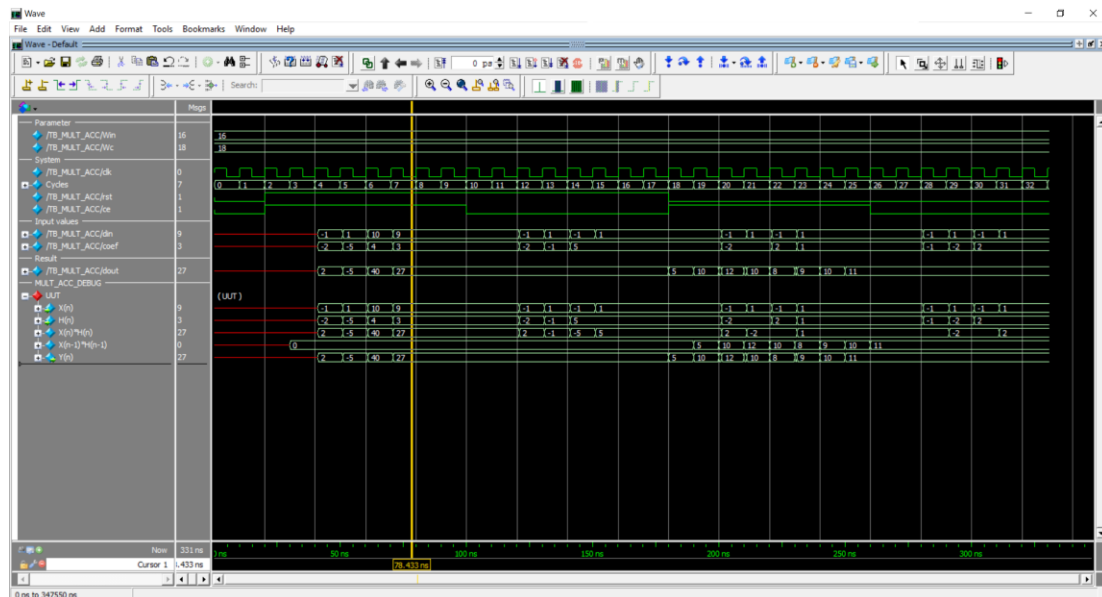


Ilustración 15. Verificación del multiplicador + acumulador

- Testbench módulo de desplazamiento y multiplexor:

En este módulo se verifico la carga del nuevo dato y que se pudiera direccionar el bus del registro de desplazamiento correctamente.

 


Ilustración 16. Verificación del registro de desplazamiento y el multiplexor de salida

- Testbench modulo filtro de compensación (TOP):

Para la verificación del top se compró como a distintas frecuencias este realmente compensara al filtro CIC para obtener una banda pasante con una ganancia constante

 


Ilustración 17. Verificación de nuestro filtro compensador (entrada: sinusoidal 10KHz)

 


Ilustración 18. Respuesta al impulso de nuestro filtro (TOP)

Resolución problemas encontrados

En el desarrollo de nuestro modulo se tubo como principal problema el ajuste de las señales de control, estas ocasionaban que el módulo MULT_ACC no funcionase correctamente. Para solucionar esto simplemente se ajustaron las señales con la simulación.

Como nota adicional cabe mencionar que se intento diseñar el módulo de la memoria ROM con memorias M9K sin embargo no se pudo lograr esto y se diseño con lógica.